

Процессорное ядро SchoolMIPS

и его использование для обучения основам
микроархитектуры процессора

Станислав Жельнио

github.com/zhelnio

2017


Проектирование микросхем для школьников



- **Теория**
 - Учебник «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера»
Дэвид Харрис, Сара Харрис (Н&Н)
- **Практика**
 - schoolMIPS
простейший процессор
 - MIPSfpga
промышленное процессорное ядро


Процессорное ядро schoolMIPS

- максимально упрощенное ядро архитектуры MIPS
300 строк на языке Verilog
основано на процессоре Сары Харрис (из H&H)
- детальная документация на русском языке
слайды + руководство пользователя
- ОТКРЫТЫЙ ИСХОДНЫЙ КОД
<https://github.com/MIPSfpga/schoolMIPS>
- предварительные требования:
 - основы языка описания аппаратуры Verilog
на котором написан процессор
 - основы программирования на ассемблере MIPS
сборка программ для процессора выполняется «взрослым»
компилятором gcc

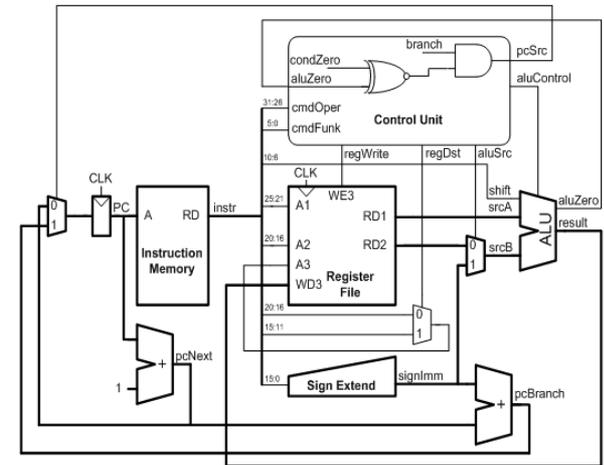


Что нужно для работы с schoolMIPS

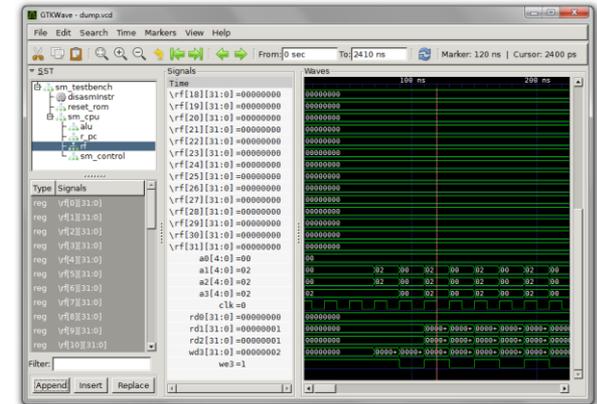- Запуск симуляторе
 - компьютер с операционной системой Windows / Linux
 - ПО для симуляции Icarus Verilog / Modelsim
 - компилятор MIPS toolchain (gcc)



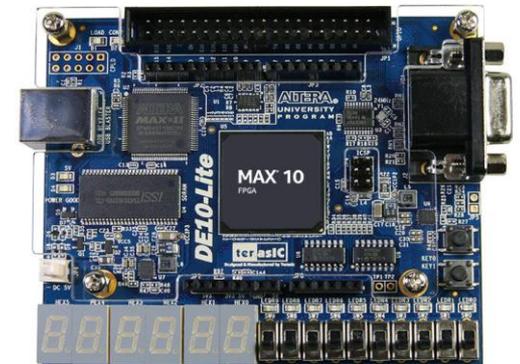- Запуск на отладочной плате
 - ПО для синтеза и программирования ПЛИС Altera Quartus / Xilinx Vivado
 - отладочная плата ПЛИС от \$50, поддерживается 10 отладочных плат
перечень расширяется




Все ПО доступно для свободной загрузки

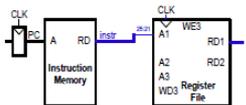Пример слайдов (пошаговое проектирование)

Процессор schoolMIPS: инструкция addiu

Шаг 2: считывание операндов-источников из регистрового файла




I-type. Integer Add Immediate, $rt = rs + \text{Immediate}$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	---

Процессор schoolMIPS: инструкция addiu

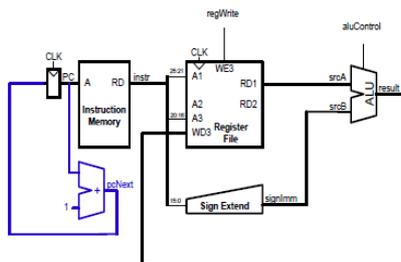Шаг 6: вычисление адреса следующей инструкции




I-type. Integer Add Immediate, $rt = rs + \text{Immediate}$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	---

Процессор schoolMIPS: инструкция addu

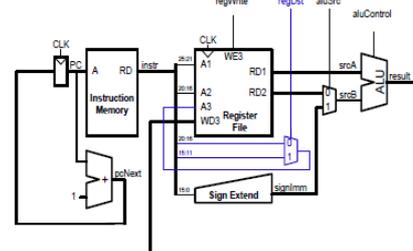
- определение регистра для записи результата
- запись результата вычислений



R-type. Integer Add Unsigned, $rd = rs + rt$


31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	rd	11	10	sa	6	5	funct	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	-------	---

Процессор schoolMIPS: инструкция beq

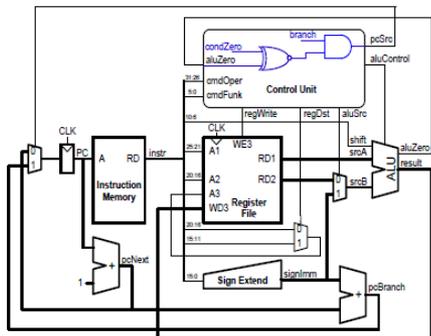


- определение необходимости перехода в зависимости от равенства результата нулю

Процессор schoolMIPS. Итоговая схема

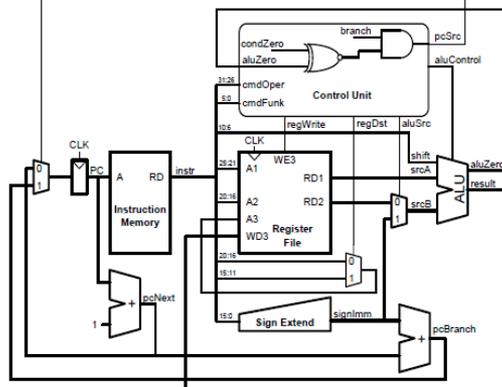

Процессор schoolMIPS: сигналы управления (18)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0	1	1	0	011
beq	000100	??????	1	1	0	0	0	101

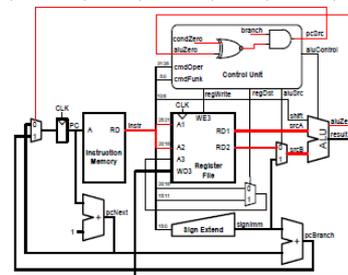


Пример слайдов (реализация)

Реализация schoolMIPS. Память инструкций

```
// sm_cpu.v (line 35-37)
sm_rom reset_rom(pc, instr);
...
// sm_rom.v (line 2-17)
module sm_rom
#(
    parameter SIZE = 64
)
(
    input [31:0] a,
    output [31:0] rd
);
    reg [31:0] rom [SIZE - 1:0];
    assign rd = rom [a];

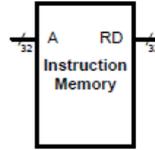
    initial begin
        $readmemh ("program.hex", rom);
    end
endmodule
```



Реализация schoolMIPS. Регистровый файл


```
// sm_cpu.v (line 161-182)
module sm_register_file
(
    input clk,
    input [4:0] a0,
    input [4:0] a1,
    input [4:0] a2,
    input [4:0] a3,
    output [31:0] rd0,
    output [31:0] rd1,
    output [31:0] rd2,
    input [31:0] wd3,
    input we3
);
    reg [31:0] rf [31:0];
    assign rd0 = (a0 != 0) ? rf [a0] : 32'b0; //for debug
    assign rd1 = (a1 != 0) ? rf [a1] : 32'b0;
    assign rd2 = (a2 != 0) ? rf [a2] : 32'b0;

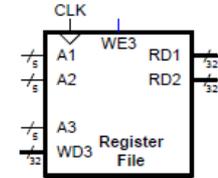    always @ (posedge clk)
        if(we3) rf [a3] <= wd3;
endmodule
```



Реализация schoolMIPS. ALU

```
// sm_cpu.v (line 137-159)
module sm_alu (
    input [31:0] srcA,
    input [31:0] srcB,
    input [2:0] oper,
    input [4:0] shift,
    output zero,
    output reg [31:0] result
);
    always @ (*) begin
        case (oper)
            default : result = srcA + srcB;
            `ALU_ADD : result = srcA + srcB;
            `ALU_OR : result = srcA | srcB;
            `ALU_LUI : result = (srcB << 16);
            `ALU_SRL : result = srcB >> shift;
            `ALU_SLTU : result = (srcA < srcB) ? 1 : 0;
            `ALU_SUBU : result = srcA - srcB;
        endcase
        end
        assign zero = (result == 0);
    endmodule
```

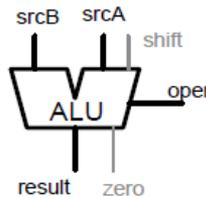


Реализация schoolMIPS. Устройство управления

Управляющие сигналы

```
// control unit (line 95-134)
module sm_control
...
    always @ (*) begin
        //control signals default values
        branch = 1'b0;
        condZero = 1'b0;
        regDst = 1'b0;
        regWrite = 1'b0;
        aluSrc = 1'b0;
        aluControl = `ALU_ADD;

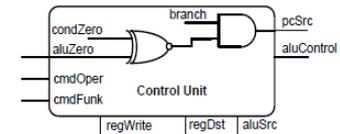        casez( {cmdOper, cmdFunk} )
            default : ;
            { `C_SPEC, `F_ADDU } : begin
                regDst = 1'b1;
                regWrite = 1'b1;
                aluControl = `ALU_ADD;
            end
        endcase
    end
endmodule
```



Что делать со schoolMIPS

- Понять архитектуру
- Разобрать реализацию
- Запустить имеющиеся примеры
счетчик, вычисление чисел Фибоначчи, квадратного корня
- Индивидуальный проект
 - добавление инструкции
 - расширение возможностей АЛУ
 - добавление памяти данных
 - подключение внешних устройств
 - многотактная реализация
 - конвейерная реализация
 - ...

Опыт использования

- Курс «Системное проектирование цифровых устройств»
МИЭМ, г.Москва
преподаватель: Александр Романов
- Летняя Школа Юных Программистов 2017
г.Новосибирск
преподаватель: Юрий Панчул
- Школа-семинар в рамках конференции NGC 2017
г.Томск
преподаватель: Станислав Жельнио

Большое спасибо за внимание!
Ваши вопросы?